

Théma: Zákoný el. proudu v obvodech

Čl hod: Průběh el. proudu o jeho jednotky

Pomůcky: žárovka, spínač, vodiče, baterie el. článků,
řídící díly ampérmetru

Úvod hod: měření s použitím vodičů

Opakování: el. proud, měření proudu v tělese,
měř proudu v obvodech, polohy volných
číslic v obvodech

Test - viz. příloha

Nové pojmy: el. proud - fyz. veličina

značka I , jednotka A (ampér)

- další jednotky: mA (miliampér)

μA (mikroampér)

$1 mA = 0,001 A$

$1 \mu A = 0,000001 A$

žárovka jednotky podle francouzského proudu

A.M. Ampères (př. str. 127)

$$I = \frac{Q}{t}$$

El. proud měříme ampérmetrem Ⓐ .

Ustavíme el. obvod a zapojíme Ⓐ .

Zapojíme Ⓐ po, ručně přičto před el. obvodu \rightarrow

el. proud je v celém obvodu stejný veliký.

Důležité: před měřením zvolit správný rozsah
ampérmetru (měříme-li malý proud).


El. proud, který má stálý směr a velikost
se nazývá stejnosměrný el. proud.

Závěr hod: Opal. pokusného měření
samostatně práce př. B str. 37

Test

(A)

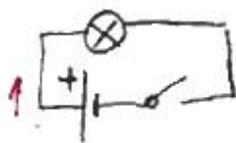- ① Kalkuli et. obood: k'olooko, sp'uec', et. koluel, uodice', šipku p'eneac' smi' et. poudu u oboodu.



- ② Kalkuli knac'ky:
uodice', odboobku +
k'ouuel Ω
pajistka \square
k'ouj p'opt' + -
ob'ou m

(B)

- ① Kalkuli et. obood: k'ouuel, sp'uec', k'ouic' et. ol'ol'ic', uodice' a šipku p'eneac' p'ohy' uoluy'e' el'ekouic'



- ② Kalkuli knac'ky:
k'olooko \otimes
et. ol'ol'ic' + -
odpou \square
uodice' -
sp'uec' -

Hodnocen':

① 3 body	1 bodu - 1
② 5 bodu	7-6 - 2
Celkem 1 bodu	5-4 - 3
	3-2 - 4
	1-0 - 5